

Renacuajo:  
*A simple SISA processor*

Raúl Gilabert Gámez i Pol Saumell Hill

Projecte d'Enginyeria de Computadors 2024



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

---

Facultat d'Informàtica de Barcelona




# Índex

<b>1</b>	<b>Etapa 1: Processador base</b>	<b>2</b>
1.1	Introducció . . . . .	2
1.2	Instruccions . . . . .	3
1.2.1	Instruccions amb immediat . . . . .	3
1.2.2	Instrucció especial . . . . .	3
1.3	Banc de registres . . . . .	4
1.4	ALU . . . . .	4
1.5	Unitat de control . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Etapa 2.1: Processador multicicle</b>	<b>5</b>
2.1	Introducció . . . . .	5
2.2	Instruccions . . . . .	6
2.2.1	Instruccions d'accés a memòria . . . . .	6
2.3	Banc de registres . . . . .	7
2.4	ALU . . . . .	7
2.5	Unitat de control . . . . .	7
2.5.1	Control multicicle . . . . .	7
2.5.2	Lògica de control . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Etapa 2.2: Controlador de memòria</b>	<b>9</b>
3.1	Introducció . . . . .	9
3.2	Controlador de memòria . . . . .	10
3.2.1	Controlador de SRAM . . . . .	10
<b>4</b>	<b>Etapa 3: Unitat aritmeticològica</b>	<b>11</b>
4.1	Introducció . . . . .	11
4.2	Instruccions . . . . .	12
4.2.1	Operacions aritmetològiques . . . . .	12
4.2.2	Operacions de comparació . . . . .	13
4.2.3	Suma amb immediat . . . . .	13
4.2.4	Ampliació de les operacions aritmètiques . . . . .	14
4.3	ALU . . . . .	14
4.4	Unitat de control . . . . .	15
4.4.1	Lògica de control . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Etapa 4: Instruccions de salt</b>	<b>16</b>
5.1	Introducció . . . . .	16
5.2	Instruccions . . . . .	17
5.2.1	Instruccions de salt condicional . . . . .	17
5.2.2	Instruccions de ruptura de seqüenciament . . . . .	17
5.3	ALU . . . . .	17
5.4	Unitat de control . . . . .	18
5.4.1	Lògica de control . . . . .	18
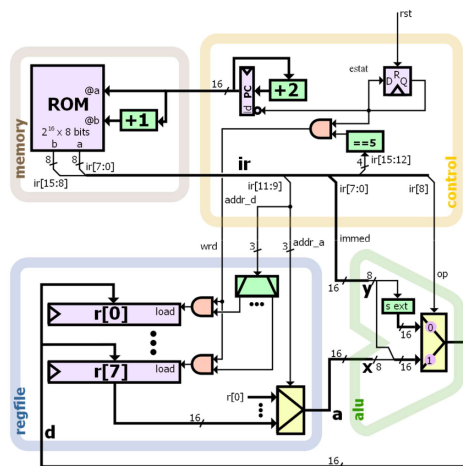
## Etapa 1: Processador base

- Banc de registres: 8 registres de propòsit general.
- ALU: podem executar les instruccions de *MOVI* i *MOVHI*.
- Control: ens permet gestionar totes les senyals del nostre processador.
- Memòria: en aquesta etapa no l'hem hagut d'implementar.



2

## 1.2 Instruccions

### 1.2.1 Instruccions amb immediat

#### *MOVI*

Escriu l'immediat codificat en 8 bits i l'escriu en el registre destí de 16 bits fent-li extensió de signe.

15 14 13 12	11 10 9	8	7 6 5 4 3 2 1 0		
0 1 0 1	Rd	0	n n n n n n n n	Moure immediat	MOVI

Taula 1.1: Codificació de *MOVI* en lleguatge màquina.

#### *MOVHI*

Escriu els 8 bits de l'immediat a la part alta del registre destí de 16 bits. Amb aquesta instrucció i *MOVI* es poden escriure registres de 16 bits.

15 14 13 12	11 10 9	8	7 6 5 4 3 2 1 0		
0 1 0 1	Rd Ra	1	n n n n n n n n	Moure immediat	MOVHI

Taula 1.2: Codificació de *MOVHI* en lleguatge màquina.

### 1.2.2 Instrucció especial

#### *HALT*

Instrucció especial que ens permet aturar el PC del processador.

15 14 13 12	11 10 9	8 7 6	5	4 3 2 1 0		
1 1 1 1	1 1 1	1 1 1	1	f f f f f	Instrucció especial	HALT

Taula 1.3: Codificació de *HALT* en lleguatge màquina.

### 1.3 Banc de registres

El banc de registres d'aquesta etapa és una versió molt simple. Només té un port de lectura i un d'escriptura.

Compte amb:

- 8 registres de 16 bits. Adreçats amb 3 bits.
- Un port de lectura que es selecciona amb *addr\_a*.
- Un port d'escriptura que es selecciona amb *addr\_d*.
- Un permís d'escriptura amb *wr\_d*.

### 1.4 ALU

En aquesta versió l'ALU és capaç d'executar les instruccions de *MOVI* i *MOVHI*. Farà de canal d'arribada fins al banc de registres i combinar els bits de menys pes del registre *Ra* amb els de més pes amb la crida *MOVHI*.

Compte amb:

- Dues entrades de 16 bits, *x* i *y*.
- Un selector d'operació *op* d'un bit per escollir entre les dues possibles.
- Una sortida de 16 bits que va directament al banc de registres.

### 1.5 Unitat de control

En aquesta etapa el processador és unicycle ja que no tenim cap risc estructural.

Carrega el PC en el cicle següent amb  $PC + 2$ . Això ho fa sempre menys quan hi ha una instrucció de *HALT* que aleshores no es carrega cap valor a PC.

L'unitat compte amb:

- Entrada del *ir* instruction register, on depenent de l'instrucció la lògica selecciona els senyals corresponents.
- Sortida de *addr\_a*, ens indica en quin registre s'ha de llegir en el port a.
- Sortida de *addr\_d*, ens indica en quin registre s'ha d'escriure en el port d.
- Sortida del permís d'escriptura *wr\_d*, habilita l'escriptura en el banc de registres. Només es deshabilita en l'instrucció *HALT*.
- Sortida del codi d'operació *op*, diferent en funció del contingut del *ir*.
- Sortida del immediat *immed*, extreu el immediat del *ir*.

## 2

# Etapa 2.1: Processador multicicle

## 2.1 Introducció

En aquesta etapa s'implementen les instruccions de accés a memòria *LD*, *ST*, *LDB* i *STB*.

Com que la memòria de instruccions i la de dades és la mateixa ens apareix un risc estructural. La solució és fer el processador multicicle.

 


Figura 2.1: Diagrama temporal del multicicle.

Aquest canvi complica la lògica de control es necessita un nou mòdul que controli l'estat del multicicle.

Comptem amb 4 blocs principals:

- Banc de registres: 8 registres de propòsit general.
- ALU: podem executar les instruccions de *MOVI*, *MOVHI* i ens calcula les adreces per els accessos a memòria.
- Control:
  - Control multicicle: Implementa el control d'estats del processador multicicle.
  - Lògica de control: Controla les senyals en funció de l'estat del processador.
- Memòria: S'implementen les instruccions d'accès a memòria. Es fa servir memòria entrelaçada.

## 2.2 Instruccions

S'afegeixen les següents instruccions a les de l'etapa 1 (miri la secció 1.2):

### 2.2.1 Instruccions d'accés a memòria

#### ***LD***

Carrega en el registre *Rd* el que la paraula guardada en l'adreça  $Ra + Immed.$  de memòria.

15 14 13 12	11 10 9	8 7 6	5 4 3 2 1 0		
0 0 1 1	Rd	Ra	n n n n n n	Load	LD

Taula 2.1: Codificació de *LD* en llenguatge màquina.

#### ***ST***

Guarda la paraula guardada en *Rb* a l'adreça  $Ra + Immed.$  de memòria.

15 14 13 12	11 10 9	8 7 6	5 4 3 2 1 0		
0 1 0 0	Rb	Ra	n n n n n n	Store	ST

Taula 2.2: Codificació de *ST* en llenguatge màquina.

#### ***LDB***

Carrega en el registre *Rd* el que la paraula guardada en l'adreça  $Ra + Immed.$  de memòria.

15 14 13 12	11 10 9	8 7 6	5 4 3 2 1 0		
1 1 0 0	Rd	Ra	n n n n n n	Load Byte (8 bits)	LDB

Taula 2.3: Codificació de *LDB* en llenguatge màquina.

#### ***STB***

Guarda el byte guardat en *Rb* a l'adreça  $Ra + Immed.$  de memòria.

15 14 13 12	11 10 9	8 7 6	5 4 3 2 1 0		
1 1 0 1	Rb	Ra	n n n n n n	Store Byte (8 bits)	STB

Taula 2.4: Codificació de *STB* en llenguatge màquina.

## 2.3 Banc de registres

Aquesta versió del banc de registres té un port de lectura i dos d'escriptura. Aquesta crec que serà la versió final.

Compte amb:

- 8 registres de 16 bits. Adreçats amb 3 bits.
- Port de lectura *a* que es selecciona amb *addr\_a*.
- Port de lectura *b* que es selecciona amb *addr\_b*.
- Un port d'escriptura que es selecciona amb *addr\_d*.
- Un permís d'escriptura amb *wr\_d*.

## 2.4 ALU

En aquesta versió l'ALU es manté la compatibilitat per les instruccions implementades en l'etapa 1 (Miri la secció 1.2) i s'afegeix suport per poder calcular l'adreça per a lectures o escriptures.

Compte amb:

- Dues entrades de 16 bits, *x* i *y*.
- Un selector d'operació *op* de dos bit per escollir entre sumar l'immediat amb *Ra* per a poder calcular l'adreça o fer les operacions de *MOVI* i *MOVHI*.
- Una sortida de 16 bits que va directament al banc de registres.

## 2.5 Unitat de control

Cal implementar un processador multicicle per evitar riscos estructurals. S'implenent dos cicles, un encarregat només del *fetch* i l'altre encarregat del *decode*, *execute*, accés a memòria i d'escriptura.

Igual que en l'etapa anterior s'actualitza el PC amb  $PC + 2$  sempre i quan no s'executi una instrucció de *HALT*.

### 2.5.1 Control multicicle

Controla la lògica d'estats del processador i a partir de l'estat habilitat o deshabilita senyals.

Les senyals afectades per l'estat del processador són:

- *wrd* s'habilita en la segona etapa per evitar escriptures al banc de registres.
- *wr\_m* s'habilita en la segona etapa per evitar escriptures a memòria.
- *word\_bytes* s'habilita en la segona etapa per què no té sentit que ho estigui en la primera.
- *ldpc* s'habilita en la segona etapa per poder carregar el següent PC.



### 2.5.2 Lògica de control

En funció de l'instrucció que conté el *ir* s'activen certs senyals:

- *op* li inidica a la ALU quina operació he d'executar.

op	Instrucció	op	Instrucció
00	MOVI	10	LD, ST, LDB, STB
01	MOVHI	11	LD, ST, LDB, STB

- *ldpc* inidica si s'ha de carregar el nou PC en la següent etapa de *fetch*. S'activa en totes les instruccions menys en la de *HALT*.
- *wrđ* habilita l'escriptura al banc de registres, s'activa en les instruccions de *MOVI*, *MOVHI*, *LD* i *LDB*.
- *addr\_a* es carrega amb *ir(11 DOWNT0 9)* quan executem un *MOVI* o *MOVHI* i *ir(8 DOWNT0 6)* amb la resta d'instruccions.
- *addr\_b* sempre pren el valor de *ir(11 DOWNT0 9)*.
- *addr\_d* sempre pren el valor de *ir(11 DOWNT0 9)*.
- *immed* pren el valor del immediat de l'instrucció amb extensió de signe quan s'executa un *MOVI* o *MOVHI* i sense extensió de signe en la resta d'instruccions.
- *wr\_m* s'activa quan cal escriure a memòria. En les instruccions de *ST* i *STB*.
- *in\_d* habilita que es guardi el resultat en registre *Rd*.
- *immed\_x2* en les instrccions de *ST* i *LD* s'activa aquest senyal per indicar que cal multiplicar el immediat per 2.
- *word\_byte* selecciona si cal escriure un byte o una paraula. S'activa amb les instruccions de *STB* i *LDB*.

# 3

## Etapa 2.2: Controlador de memòria

### 3.1 Introducció

En aquesta nova etapa passem a tenir un processador a un SoC (*System on Chip*) que representa tot el sistema que conforma un computador, principalment el processador i la memòria.

Per fer possible això hem d'afegir al nostre processador una memòria. Farem servir una memòria SRAM. Aquesta memòria, ja integrada en la placa de desenvolupament (model *IS61LV25616* de la marca *ISSI*), necessita el seu controlador de memòria per poder-hi accedir. El controlador serà la part més important d'aquesta etapa.

## 3.2 Controlador de memòria

La memòria que disposem en la placa de desenvolupament necessita d'un controlador per poder-hi accedir ja que disposa d'un protocol que hem de seguir. Aquest protocol està descrit en la documentació de la memòria SRAM: <https://www.issi.com/ww/pdf/611v25616a1.pdf>

### 3.2.1 Controlador de SRAM

Les senyals independents del protocol i que depenen de l'arquitectura de la memòria són:

- *SRAM\_ADDR* pren el valor de l'adreça que li passem de la unitat de control però desplaçem un bit cap a l'esquerra.
- *SRAM\_UB\_N* aquest senyal val el bit més baix de l'adreça negat quan volem escriure un byte, o '0' quan no volem escriure.
- *SRAM\_LB\_N* aquest senyal val el bit més baix de l'adreça quan volem escriure un byte, o '0' quan no volem escriure.
- *SRAM\_OE\_N* sempre pren el valor de '0', ja que quan volem llegir ha d'estar a '0' i quan volem escriure ens es indiferent. Per tant, aquest senyal sempre està a '0'.
- *SRAM\_CE\_N* aquest senyal sempre està a '0'.
- *SRAM\_DQ* està en alta impedància quan es vol llegir un valor, i quan es vols escriure se li fica la dada a escriure al bus.

 


Figura 3.1: Automàta del controlador de SRAM.

Per poder llegir un valor de memòria només es passa pel primer estat, ja que el temps que requereix per llegir és només d'un cicle.

El controlador de memòria triga 3 cicles en escriure un valor en memòria, passant pels tres estats de l'automàta. Aquest procés és necessari per respectar els temps que requereix la memòria.

# 4

## Etapa 3: Unitat aritmeticològica

### 4.1 Introducció

En aquesta etapa donarem suport a la ALU per les instruccions aritmeticològiques i comparacions.

Per l'implementació de la ALU hem optat per una versió similar a un processador RISC, per facilitar i per poder expandir el ISA si es vol.

Comptem amb 4 blocs principals:

- Banc de registres: Es manté el de l'etapa 2.1 (miri secció 2.3).
- ALU: es manté compatibilitat amb les instruccions anteriors i s'afegeix les unitats de càlcul corresponents per les noves instruccions.
- Control: es canvia la lògica de control per poder afegir les noves instruccions i mantenir les instruccions anteriors.
- Memòria: Es manté l'implementació de l'etapa 2.2 (miri secció 3.2.1).

## 4.2 Instruccions

En aquesta versió l'ALU es manté la compatibilitat per les instruccions implementades en l'etapa 2 (miri la secció 2.2) i s'afegeix suport per operacions aritmetològiques i de comparació.

### 4.2.1 Operacions aritmetològiques

Dins de la següent codificació es selecciona l'operació concreta amb els tres bits de funció  $fff$ .

15 14 13 12	11 10 9	8 7 6	5 4 3	2 1 0		
0 0 0 0	Rd	Ra	f f f	Rb	Operacions lògiques i aritmètiques	AND, OR, XOR, NOT ADD, SUB, SHA, SHL

Taula 4.1: Codificació de les operacions aritmetològiques en llenguatge màquina.

#### **AND**

Codi de funció 000.

Operació *AND* bit a bit entre el registre *Ra* i el *Rb*, es guarda a *Rd*.  
 $Rd = Ra \wedge Rb$

#### **OR**

Codi de funció 001.

Operació *OR* bit a bit entre el registre *Ra* i el *Rb*, es guarda a *Rd*.  
 $Rd = Ra \vee Rb$

#### **XOR**

Codi de funció 010.

Operació *XOR* bit a bit entre el registre *Ra* i el *Rb*, es guarda a *Rd*.  
 $Rd = Ra \oplus Rb$

#### **NOT**

Codi de funció 011.

Operació *NOT* bit a bit del registre *Ra*, es guarda a *Rd*.  
 $Rd = \neg Ra$

#### **ADD**

Codi de funció 100.

Suma dels registres *Ra* i *Rb*, es guarda a *Rd*.  
 $Rd = Ra + Rb$

#### **SUB**

Codi de funció 101.

Resta entre els registres *Ra* i *Rb*, es guarda a *Rd*.  
 $Rd = Ra - Rb$

#### **SHA**

Codi de funció 110.

Desplaçament aritmètic del registre *Ra* *Rb* vegades, es guarda a *Rd*. Es fa extensió de signe.

#### **SHL**

Codi de funció 111.

Desplaçament lògic del registre *Ra* *Rb* vegades, es guarda a *Rd*.

### 4.2.2 Operacions de comparació

Dins de la següent codificació es selecciona l'operació concreta amb els tres bits de funció  $fff$ .

15 14 13 12	11 10 9	8 7 6	5 4 3	2 1 0		
0 0 0 1	Rd	Ra	f f f	Rb	Comparació amb i sense signe	CMPLT, CMPLE, -, CMPEQ, CMPLTU, CMPLEU

Taula 4.2: Codificació de les operacions de comparació en llenguatge màquina.

#### **CMPLT**

Codi de funció 000.

Comparació d'enters entre  $Ra$  i  $Rb$ , es guarda el resultat a  $Rd$ .  
 $Rd = Ra < Rb$ .

#### **CMPLE**

Codi de funció 001.

Comparació d'enters entre  $Ra$  i  $Rb$ , es guarda el resultat a  $Rd$ .  
 $Rd = Ra \leq Rb$ .

#### **CMPEQ**

Codi de funció 011.

Comparació d'enters entre  $Ra$  i  $Rb$ , es guarda el resultat a  $Rd$ .  
 $Rd = Ra == Rb$ .

#### **CMPLTU**

Codi de funció 100.

Comparació de naturals entre  $Ra$  i  $Rb$ , es guarda el resultat a  $Rd$ .  
 $Rd = RaRb$ .

#### **CMPLEU**

Codi de funció 101.

Comparació de naturals entre  $Ra$  i  $Rb$ , es guarda el resultat a  $Rd$ .  
 $Rd = Ra \leq Rb$ .

### 4.2.3 Suma amb immediat

15 14 13 12	11 10 9	8 7 6	5 4 3	2 1 0		
0 0 1 0	Rd	Ra	n n n n n n	Suma amb immediat	ADDI	

Taula 4.3: Codificació de l'operació de suma amb immediat en llenguatge màquina.

#### **ADDI**

Suma del registre  $Ra$  amb immediat de 6 bit, el resultat es guarda a  $Rd$ .  
 $Rd = Ra + Immed$

#### 4.2.4 Ampliació de les operacions aritmètiques

Dins de la següent codificació es selecciona l'operació concreta amb els tres bits de funció *fff*.

15 14 13 12	11 10 9	8 7 6	5 4 3	2 1 0		
1 0 0 0	Rd	Ra	f f f	Rb	Extensió aritmètica	MUL, MULH, MULHU, -, DIV, DIVU

Taula 4.4: Codificació de les operacions d'ampliació aritmètica en llenguatge màquina.

##### **MUL**

Codi de funció 000.

Multiplacació entre *Ra* i *Rb*, es guarda en *Rd* els 16 bits de menys pes del resultat.

$$Rd = Ra \cdot Rb$$

##### **MULH**

Codi de funció 001.

Multiplacació d'enters entre *Ra* i *Rb*, es guarda en *Rd* els 16 bits de més pes del resultat.

$$Rd = Ra \cdot Rb$$

##### **MULHU**

Codi de funció 010.

Multiplacació de naturals entre *Ra* i *Rb*, es guarda en *Rd* els 16 bits de més pes del resultat.

$$Rd = Ra \cdot Rb$$

##### **DIV**

Codi de funció 100.

Divisió d'enters entre *Ra* i *Rb*, el resultat es guarda en *Rd*.

$$Rd = Ra \div Rb$$

##### **DIVU**

Codi de funció 101.

Divisió de naturals entre *Ra* i *Rb*, el resultat es guarda en *Rd*.

$$Rd = Ra \div Rb$$

### 4.3 ALU

La nova ALU ens permet executar les noves instruccions. Compte amb varies unitats de càlcul, que calculen el resultat de totes les possibles operacions. En funció del codi d'operació que rep de la unitat de control surt un resultat o un altre.

Compte amb:

- Quatre unitats que calculen les operacions lògiques: *AND*, *OR*, *XOR* i *NOT*.
- Una unitat que suma, que ens val per varies operacions: *ADD*, *ADDI*, *ST*, *STB*, *LD* i *LDB*. Ja que totes aquestes instruccions requereixen d'una suma, ja sigui per calcular una adreça o per la operació suma.
- Una unitat de resta, per la instrucció *SUB*.
- Dues unitats de desplaçament, una amb extensió de signe i una altra sense.
- Cinc unitats de comparació, que ens permeten fer les operacions de: *CMPLT*, *CMPLT*, *CMPLTU* i *CMPLTU*.
- Dues unitats que mantenim per poder executar les instruccions de *MOVI* i *MOVHI*.
- Una unitat de multiplicació de 32 bits, que ens permet executar les instruccions de: *MUL*, *MULH* i *MULHU*.
- Una Unitat de divisió que ens permet executar les instruccions de: *DIV* i *DIVU*.

## 4.4 Unitat de control

L'unitat de control ha de donar suport a les noves instruccions. Per tal de poder-ho fer l'ALU té una codificació interna de 0 a  $n - 1$ , on  $n$  és el número de instruccions que comptem. Aquesta manera ve inspirada dels processadors RISC i ens permet amb facilitat escollir quina instrucció ha d'executar l'ALU i posteriorment ens permetrà ampliar la ISA.

### 4.4.1 Lògica de control

Per poder implementar les noves instruccions, ens hem allunyat de l'implementació que fa un processador SISA i ens hem apropiat més a l'implementació en un processador RISC.

Codi operació	Instrucció	Codi operació	Instrucció
00000	MOVI	01010	CMPLT
00001	MOVHI	01011	CMPLE
00010	AND	01100	CMPEQ
00011	OR	01101	CMPLTU
00100	XOR	01110	CMPLEU
00101	NOT	01111	MUL
00110	ADD, ADDI, LD, LDB, ST i STB	10000	MULH
00111	SUB	10001	MULHU
01000	SHA	10010	DIV
01001	SHL	10011	DIVU

Taula 4.5: Nous codis d'operació de les instruccions per la ALU.

També s'han fet canvis en algunes senyals:

- *op* ara és de 5 bits per poder codificar les instruccions per la ALU.
- S'afegeix el senyal *Rb\_N* que ens permet seleccionar si per l'entra *y* de la ALU entra el registre *Rb* o l'immediat. Aquest senyal serà 1 amb les instruccions: *ADDI*, *LD*, *ST*, *MOVI*, *MOVHI*, *LDB* i *STB*.
- La resta de senyals es mantén igual que en l'etapa 2.1 (miri la secció 2.5.2)



# 5

## Etapa 4: Instruccions de salt

### 5.1 Introducció

En aquesta etapa donarem suport al es instrccions de salt: *BZ*, *BNZ*, *JMP*, *JZ*, *JNZ* i *JAL*. Que alteraran com calculàvem el PC fins ara.

Comptem amb 4 blocs principals:

- Banc de registres: Es manté el de l'etapa 2.1 (miri secció 2.3).
- ALU: es capaç de valorar si s'ha de fer el salt o no.
- Control: la unitat de ocontrol ha de ser capaç de calcular el nou PC i saltar-hi en cas d'una instrucció de salt.
- Memòria: Es manté l'implementació de l'etapa 2.2 (miri secció 3.2.1).

## 5.2 Instruccions

En aquesta versió l'ALU es manté la compatibilitat per les instruccions implementades en l'etapa 3 (miri la secció 4.2) i s'afegeix suport per les instruccions de salt.

### 5.2.1 Instruccions de salt condicional

15 14 13 12	11 10 9	8	7 6 5 4 3 2 1 0		
0 1 1 0	Rb	0	n n n n n n n n	Salt condicional relatiu al PC	BZ
		1			BNZ

Taula 5.1: Codificació de les operacions *BZ* i *BNZ* en llenguatge màquina.

#### *BZ*

Salt condicional. Es salta a  $PC + immed$  si *Rb* és igual a zero.

#### *BNZ*

Salt condicional. Es salta a  $PC + immed$  si *Rb* és diferent a zero.

### 5.2.2 Instruccions de ruptura de seqüènciament

Dins de la següent codificació es selecciona l'operació concreta amb els tres bits de funció *fff*.

15 14 13 12	11 10 9	8 6 7	5 4 3 2 1 0		
0 1 1 0	Rb	Ra	0 0 0 f f f	Ruptura de seqüènciament	JZ, JNZ
	0 0 0	Ra			-, JMP
	Rd	Ra			JAL

Taula 5.2: Codificació de les operacions de ruptura de seqüènciament en llenguatge màquina.

#### *JZ*

Codi d'operació 000.

Salt condicional. Si *Rb* és igual a 0 es salta a l'adreça *Ra*.

#### *JMP*

Codi d'operació 011.

Salt incondicional a l'adreça *Ra*.

#### *JNZ*

Codi d'operació 001.

Salt condicional. Si *Rb* és diferent a 0 es salta a l'adreça *Ra*.

#### *JAL*

Codi d'operació 100.

Salt incondicional a l'adreça *Ra*, es guarda l'adreça de retorn a *Rd*.

## 5.3 ALU

Es manté la compatibilitat per les instruccions que havíem vist anteriorment (miri la secció 4.3). S'afegeix una senyal *z* que ens indica si el contingut del registre *Rb* és 0. D'aquesta manera avaluem si s'ha d'efectuar el salt o no.

La senyal *z* es calcula amb una operació *XOR* de tots els bits del registre *Rb*.

## 5.4 Unitat de control

La unitat de control ha de patir uns petits canvis ja que és l'encarregada de carregar el nou PC. On abans  $PC = PC + 2$  ó  $PC = PC$  depenent de la instrucció, ara el PC pot tenir uns altres valors.

Depenent del tipus de instrucció i de si la ALU calcula que s'ha de pendre el salt el PC tindrà uin valor o un altre. S'afegeix un senyal anomenat *tknbr* de dos bits.

El bit de més pes de *tknbr* ens indica si el salt s'ha de fer. El bit de menys pes ens indica quin PC s'ha de carregar.

tknbr	PC nou	tknbr	PC nou
00	$PC + 2$ ó $PC$	10	$PC_{ALU}$
01	$PC + 2$ ó $PC$	11	$PC + immed$

Taula 5.3: Nou PC en funció de la senyal *tknbr*.

### 5.4.1 Lògica de control

En el cas de voler executar un *JAL* s'ha d'habilitar el permís d'escriptura al banc de registres per tal de poder guardar el PC en el registre *Rd*.

S'ha afegit la codificació de les noves instruccions de salt per a la ALU:

op ALU	Instrucció	op ALU	Instrucció
10100	BZ	10111	JNZ
10101	BNZ	11000	JMP
10110	JZ	11001	JAL

Taula 5.4: Codificació de les instruccions per la ALU